



浙江工业大学

《可编程逻辑器件及应用》 课程实验报告

学生姓名 凌智城

指导教师 龚树凤

专业班级 通信工程 1803 班

培养类别 全日制本科

所在学院 信息工程学院

提交日期 2021 年 1 月 4 日

(完成正文后，再根据实际页码对目录页码进行补正)

目 录

(目录内容可以根据个人实际情况，适当调整)

实验一：常用组合逻辑、时序逻辑电路的设计与仿真	1
1.1 计数器.....	1
1.2 分频器.....	1
实验二： 加法器的设计与仿真	2
2.1 1 位半加器的设计与仿真.....	2
2.2 8 位全加器的设计与仿真.....	2
实验三： UART 串口发送/接收器的设计与仿真	3
3.1 设计任务	
3.2 设计方案.....	3
3.2 Verilog HDL 源代码.....	3
3.3 实验结果与分析.....	3
实验四：交通灯控制系统的设计与实现	4
4.1 设计任务.....	4
4.2 设计方案.....	4
4.3 Verilog HDL 源代码.....	4
4.3 实验结果与分析.....	4
实验总结	7
实验改进建议	8

实验一：常用组合电路、时序逻辑电路设计

1.1 计数器

1.1.1 设计任务

使用 Modelsim 软件设计同步置数、同步复位功能的 6 位二进制计数器，并完成仿真验证。

1.1.2 设计思路与原理

输出 out，输入数据 data，置数信号 load，时钟 lck，清零 rst

采用同步置数同步复位的方法，若达到 clk 上升沿，此时 rst 为低电平则计数器清零，否则若 load 为高电平表示允许置数，将 data 赋值给 out，其他情况均为 out=out+1 即正常计数状态。

学号为 201806061211，故在 testbench 中设置置数信号来临之前 data=4'b1011 即十进制的十一，等 load 信号来临之后置给 out

1.1.3 Verilog 源代码与注释


```
module count6(out,data,load,clk,rst);
    output[5:0]out;
    input[5:0]data;
    input load,clk,rst;
    reg[5:0]out;
    always@(posedge clk )
        if(!rst)                                //同步复位
            out=6'b0000;                        //如果有 rst 为 0 则清零
        else if(load)                            //同步置数
            out=data;                            //如果 load 为 1 则置数
        else                                     //不是上述情况则+1
            out=out+1;
endmodule
```

```

`timescale 10ns/1ns
module count6_tp;
    reg[5:0]data;          //输入为 reg 型
    reg load,clk,rst;
    wire[5:0]out;          //输出为 wire 型
    count6 mycount(.out(out),.data(data),.load(load),.clk(clk),.rst(rst));
    initial clk=0;
    always
    begin
        #5 clk=1'b1;      //每隔 5 进行一次翻转
        #5 clk=1'b0;
    end
    initial
    begin
        data=6'b000000;    //初始化
        load=0;
        rst=0;
        #20 rst=1;          //复位
        #30 data=4'b0111;   //置数 data 为 11（学号尾号为 11）
        load=1;             //置数
        #10 load=0;
        #800 $finish;
    end
endmodule


```

1.1.4 仿真结果与分析

 

在 destbench 中将 data 赋值为 11（学号后两位），load 信号来临之后，同步置数，故在下一个 load=1 且 clk 上升沿到达是将 data 置给 out

图 1-1 六进制计数器的仿真截图（初始部分）

 

二位六进制计数器最高计数至 $6'b111111$ 即 $6'd63$ ，从 $0 \sim 63$

图 1-2 六进制计数器的仿真截图（计数溢出部分）

1.2 分频器

1.2.1 设计任务

设计输出占空比为 50% 能实现 6 和 7 分频的分频器，并完成仿真验证工作

1.2.2 设计思路与原理

先分别设计一个 6 分频一个 7 分频 `division_6` 和 `division_7` 分频器，由顶层 `fp` 调用两个底层分频模块，用 `fp_tp` 进行测试。6 分频器设计一个模 6/2 计数器，计数器的计数范围是 $0 \sim 6/2-1$ ，当计数值为 $6/2-1$ 时，输出信号进行翻转；七分频器两个计数器分别是 `count1` 和 `count2`，`clk_A`、`clk_B` 分别是 `count1`、`count2` 控制的模 7 计数器输出端，`clk_even` 是信号 `clk_A` 和 `clk_B` 的逻辑或输出端，`clk_A` 和 `clk_B` 进行按位或运算即可得到 `clk_odd`

1.2.3 Verilog 源代码与注释

```
module division_6(clk,rst,clk_odd);    //六分频器
    input clk;
    input rst;
```

```

output clk_odd;
reg clk_odd;
reg[3:0] count;
parameter N=6;
always @(posedge clk)          //同步清零
if(!rst)                       //如果 rst=0 则全部清零
    begin
        count<=1'b0;
        clk_odd<=1'b0;
    end
else if(N%2==0)                //如果小于 N/2-1 那么计数+1, clk_odd 保持
    begin
        if(count<N/2-1)
            begin
                count<=count+1'b1;
            end
        else                    //其他情况则计数值清零, clk_odd 反转
            begin              //达到 50%占空比的六分频器
                count<=1'b0;
                clk_odd<=~ clk_odd;
            end
    end
endmodule

module division_7(clk,rst,clk_even);    //七分频器
    input clk,rst;
    output clk_even;
    reg[3:0] count1,count2;             //定义两个计数信号
    reg clkA,clkB;                      //相应的, 产生两个 clk 信号
    parameter N=7;

    assign clk_re=~clk;
    assign clk_even=clkA|clkB;          //两个 clk 信号做或运算, 合成
clk_even                               //即达到七分频效果
                                        //时钟上升沿同步清零
    always @(posedge clk)              //如果 rst=0 则全部清零
        if(!rst)
            begin
                count1<=1'b0;
                clkA<=1'b0;
            end
        else if(N%2==1)                //7 为奇数, 一半要以余一为界

```

```

begin
if(count1<(N-1))
begin
count1<=count1+1'b1; //在到达 7 之前
if(count1==(N-1)/2) //count1+1
begin //如果刚好加到了
clkA=~clkA; //比一半小的最大的
end //整数，则反转
end
else //其他情况则反转
begin
clkA=~clkA;
count1=1'b0;
end
end
else
clkA=1'b0;

always @(posedge clk_re) //clk_re 时钟上升沿同步清零
//即 clk 时钟下降沿同步清零
if(!rst) //如果 rst=0 则全部清零
begin
count2<=1'b0;
clkB<=1'b0;
end
else if(N%2==1)
begin
if(count2<(N-1))
begin
count2<=count2+1'b1;
if(count2==(N-1)/2)
begin
clkB=~clkB;
end
end
else
begin
clkB=~clkB;
count2=1'b0;
end
end
else
clkB=1'b0;
endmodule

```

```

module fp(clk,rst,clk_even,clk_odd);
    input clk;
    input rst;
    output clk_odd;
    output clk_even;
    division_6 fp1(clk,rst,clk_odd);
    division_7 fp2(clk,rst,clk_even);
endmodule

`timescale 10ns/1ns
module fp_tp;
    reg clk,rst;
    wire clk_odd,clk_even;
    fp myfp(clk,rst,clk_even,clk_odd);
    initial clk=0;
    always
        begin
            #5 clk=1'b1;           //每隔五 clk 翻转
            #5 clk=1'b0;
        end
    initial
        begin
            rst=0;
            #20 rst=1;
            #800 $finish;
        end
endmodule

```

1.2.4 仿真结果与分析

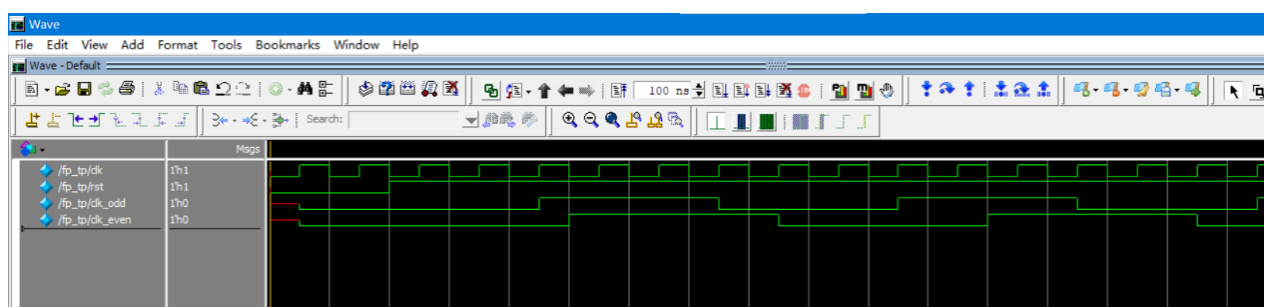


图 1-3 6 分频器和 7 分频器的仿真截图

fp_tp 测试模块, clk 时钟信号每过五个时间翻转一次, 置数信号 rst 来临之后, clk_odd 为六分频即每隔六个 clk 翻转一次, clk_even 为七分频即每隔七个 clk 翻转一次

实验总结

1、 通过仿真和硬件实验的比较，你对哪些概念从不理解到理解了？

第一次进行FPGA的仿真和硬件实验，在verilogHDL文件中的wire和reg类型，以及测试模块中的类型，输入需要是wire，输出可以是wire/reg，而测试模块输入必须是reg，输出必须是wire，initial和always不能互相嵌套，assign只能对wire进行赋值，并且对如何通过Modelsim对测试模块进行仿真测试都有了比较详细的了解，加深了代码规范的印象。

2、 相比其它方法（比如数字逻辑设计、单片机等），你认为FPGA对数字电路设计有哪些优势？

可以不用考虑具体的数字逻辑实现单元的构成，但传统逻辑电路设计必须考虑这些，并自己搭建；设计灵活，可以不悲标准器件在逻辑功能上限制，并且由于FPGA的可编程性，可以大大缩减设计周期

3、 你对设计一个比较复杂的工程项目有何一般性的方法？

模块化设计，分为顶层和底层模块分开设计，将一个复杂的工程项目拆解成多个小模块，可以同时由多个人进行开发，提升设计效率，最后子模块调试完成后由顶层模块调用。

实验改进建议

建议一：

建议二：