



浙江工业大学

## 《可编程逻辑器件及应用》 课程实验报告

学生姓名 凌智城

指导教师 龚树凤

专业班级 通信工程 1803 班

培养类别 全日制本科

所在学院 信息工程学院

提交日期 2021 年 1 月 4 日

(完成正文后，再根据实际页码对目录页码进行补正)

## 目 录

(目录内容可以根据个人实际情况，适当调整)

实验一：常用组合逻辑、时序逻辑电路的设计与仿真 .....	1
1.1 计数器.....	1
1.2 分频器.....	1
实验二： 加法器的设计与仿真 .....	2
2.1 1 位半加器的设计与仿真.....	2
2.2 8 位全加器的设计与仿真.....	2
实验三： UART 串口发送/接收器的设计与仿真 .....	3
3.1 设计任务 .....	
3.2 设计方案.....	3
3.2 Verilog HDL 源代码.....	3
3.3 实验结果与分析.....	3
实验四：交通灯控制系统的设计与实现 .....	4
4.1 设计任务.....	4
4.2 设计方案.....	4
4.3 Verilog HDL 源代码.....	4
4.3 实验结果与分析.....	4
实验总结 .....	7
实验改进建议 .....	8

## 实验三：UART 串口发送/接收器的设计与仿真

### 3.1 设计任务

设计实现 UART 串口发送/接收器。按要求完成代码设计及验证工作

### 3.2 设计方案

由于 UART 是异步传输，没有传输同步时钟。为了保证数据传输的正确性，UART 采用 16 倍数据波特率的时钟进行采样。每个数据有 16 个时钟采样，取中间的采样值，以保证采样不会滑码或误码。一般 UART 一帧的数据位数为 8，这样即使每个数据有一个时钟的误差，接收端也能正确地采样到数据。

整个 UART 的同步时钟频率为  $16 \times f_1$ ，用系统时钟获取时， $f_1=9600$  时，设计分频系数  $N=f_0/(16 \times f_1)=325.52$ ，取整为 326

UART 接收模块的功能：时时检测线路，当线路产生下降沿时，即认为线路有数据传输，启动接收数据进程进行接收，按从低位到高位接收数据。

UART 发送模块的功能：接收到发送指令后，把数据按 UART 协议输出，先输出一个低电平的起始位，然后从低到高输出 8 个数据位，接着是可选的奇偶校验位，最后是高电平的停止位。

UART 的接收数据时序为：当检测到数据的下降沿时，表明线路上有数据进行传输，这时计数器 CNT 开始计数，当计数器为  $24=16+8$  时，采样的值为第 0 位数据；当计数器的值为 40 时，采样的值为第 1 位数据，依此类推，进行后面 6 个数据的采样。如果需要奇偶校验，则当计数器的值为 152 时，采样的值即为奇偶位；当计数器的值为 168 时，采样的值为“1”表示停止位，一帧数据接收完成。本节章将按上面的算法进行 Verilog HDL 语言建模与仿真。

学号为 201806061211，末位奇数，采用奇校验的方式

### 3.3 Verilog HDL 源代码

#### 1) 波特率分频模块

##### a) uartclk.v

//整个 UART 的同步时钟频率为  $16 \times f_1$ ，用系统时钟获取时， $f_1=9600$  时，设计分频系数  $N=f_0/(16 \times f_1)=325.52$ ，取整为 326

//凌智城 201806061211 通信工程 1803

```
module clkdiv(clk, rst, clkout);
```

```
input clk;           //系统时钟
```

```
input rst;           //复位信号
```

```
output clkout;        //采样时钟输出
```

```
reg clkout;
```

```
reg [15:0] cnt;
```

```
parameter N=326;
```

```
always @(posedge clk) //分频进程
```

```
if(!rst)
```

```

        begin
            cnt<=1'b0;
            clkout<=1'b0;
        end
    else if(N%2==0)
        begin
            if(cnt<N/2-1)
                begin
                    cnt<=cnt+1'b1;
                end
            else
                begin
                    cnt<=1'b0;
                    clkout<=~ clkout;
                end
            end
        end
    end
endmodule

```

#### b) uartclk.vt

```

//凌智城 201806061211 通信工程 1803
`timescale 1 ps/ 1 ps
module clkdiv_vlg_tst();
    reg clk;
    reg rst;
    wire clkout;

    // assign statements (if any)
    clkdiv i1 (
        // port map - connection between master ports and signals/registers
        .clk(clk),
        .clkout(clkout),
        .rst(rst)
    );
    initial clk=0;
    always
        begin
            #5 clk=1'b1;
            #5 clk=1'b0;
        end
    initial
        begin
            rst=0;
            #20 rst=1;
            #8000 $finish;
        end
endmodule

```

```

        end
    endmodule

```

## 2) 接收模块

### a) uartrx.v

```

//凌智城 201806061211 通信工程 1803
`timescale 1ns / 1ps
module uartrx(clk, rst, rxd, rxd_data, rxd_en, dataerror, frameerror);
    input clk;           //采样时钟
    input rst;           //复位信号
    input rxd;           //UART 数据输入

    output rxd_data;      //接收数据输出
    output rxd_en;        //接收数据有效，高说明接收到一个字节
    output dataerror;     //数据出错指示
    output frameerror;    //帧出错指示

    reg[7:0] rxd_data;
    reg rxd_en, dataerror;
    reg frameerror;
    reg [7:0] cnt;
    reg rxbuf, rxfall, receive;
    parameter paritymode = 1'b1;
    reg presult, idle;    //presult 奇偶校验位;idle 线路状态指示，高 1 为线路忙，低 0 为线路空闲

    //当线路产生下降沿时，即认为线路有数据传输
    always @(posedge clk)
    begin
        rxbuf <= rxd;
        rxfall <= rxbuf & (~rxd);
    end

    //检测到线路的下降沿并且原先线路为空闲，启动接收数据进程
    always @(posedge clk)
    begin
        if (rxfall && (~idle))
        begin
            receive <= 1'b1;    //开始接收数据
        end
        else if(cnt == 8'd168) //接收数据完成
        begin
            receive <= 1'b0;
        end
    end
end

```

//使用 176 个时钟接收一个数据（起始位、8 位数据、奇偶校验位、停止位），每位占用 16 个时钟//

always @(posedge clk or negedge rst)

begin

if (!rst)

begin

idle<=1'b0;

cnt<=8'd0;

rxn\_en <= 1'b0;

frameerror <= 1'b0;

dataerror <= 1'b0;

presult<=1'b0;

end

else if(receive == 1'b1)

begin

case (cnt)

8'd0: //0~15 个时钟为接收第一个比特，起始位

begin

idle <= 1'b1;

cnt <= cnt + 8'd1;

rxn\_en <= 1'b0;

end

8'd24: //16~31 个时钟为第 1 个 bit 数据，取中间第 24 个时钟的采样

值

begin

idle <= 1'b1;

rxn\_data[0] <= rxn;

presult <= paritymode^rxn;

cnt <= cnt + 8'd1;

rxn\_en <= 1'b0;

end

8'd40: //47~32 个时钟为第 2 个 bit 数据，取中间第 40 个时钟的采样值

begin

idle <= 1'b1;

rxn\_data[1] <= rxn;

presult <= presult^rxn;

cnt <= cnt + 8'd1;

rxn\_en <= 1'b0;

end

8'd56: //63~48 个时钟为第 3 个 bit 数据，取中间第 56 个时钟的采样值

begin

idle <= 1'b1;

rxn\_data[2] <= rxn;

```
        presult <= presult^rxid;
        cnt <= cnt + 8'd1;
        rxid_en <= 1'b0;
    end
8'd72:          //79~64 个时钟为第 4 个 bit 数据，取中间第 72 个时钟的采样值
    begin
        idle <= 1'b1;
        rxid_data[3] <= rxid;
        presult <= presult^rxid;
        cnt <= cnt + 8'd1;
        rxid_en <= 1'b0;
    end
8'd88:          //95~80 个时钟为第 5 个 bit 数据，取中间第 88 个时钟的采样值
    begin
        idle <= 1'b1;
        rxid_data[4] <= rxid;
        presult <= presult^rxid;
        cnt <= cnt + 8'd1;
        rxid_en <= 1'b0;
    end
8'd104:         //111~96 个时钟为第 6 个 bit 数据，取中间第 104 个时钟的采样值
    begin
        idle <= 1'b1;
        rxid_data[5] <= rxid;
        presult <= presult^rxid;
        cnt <= cnt + 8'd1;
        rxid_en <= 1'b0;
    end
8'd120:         //127~112 个时钟为第 7 个 bit 数据，取中间第 120 个时钟的采样值
    begin
        idle <= 1'b1;
        rxid_data[6] <= rxid;
        presult <= presult^rxid;
        cnt <= cnt + 8'd1;
        rxid_en <= 1'b0;
    end
8'd136:         //143~128 个时钟为第 8 个 bit 数据，取中间第 136 个时钟的采样值
    begin
        idle <= 1'b1;
        rxid_data[7] <= rxid;
        presult <= presult^rxid;
        cnt <= cnt + 8'd1;
        rxid_en <= 1'b1;      //接收数据有效
    end
end
```

```

8'd152:          //159~144 个时钟为接收奇偶校验位，取中间第 152 个时钟的采样值
begin
    idle <= 1'b1;
    if(presult == rxd)
        dataerror <= 1'b0;
    else
        dataerror <= 1'b1;          //如果奇偶校验位不对，表示数据出错
    cnt <= cnt + 8'd1;
    rxd_en <= 1'b1;
end
8'd168:          //160~175 个时钟为接收停止位，取中间第 168 个时钟的采样值
begin
    idle <= 1'b1;
    if(1'b1 == rxd)
        frameerror <= 1'b0;
    else
        frameerror <= 1'b1;        //如果没有接收到停止位，表示帧出错
    cnt <= cnt + 8'd1;
    rxd_en <= 1'b1;
end
default:
begin
    cnt <= cnt + 8'd1;
end
endcase
end
else
begin
    cnt <= 8'd0;
    idle <= 1'b0;
    rxd_en <= 1'b0;
end
end
endmodule

```

#### b) uartrx.vt

//凌智城 201806061211 通信工程 1803

`timescale 1 ps/ 1 ps

module uartrx\_vlg\_tst();

// constants

// test vector input registers

reg clk;

reg rst;

reg rxd;



```
// wires
wire dataerror;
wire frameerror;
wire [7:0] rxd_data;
wire rxd_en;

// assign statements (if any)
uart_rx i1 (
// port map - connection between master ports and signals/registers
    .clk(clk),
    .dataerror(dataerror),
    .frameerror(frameerror),
    .rst(rst),
    .rxd(rxd),
    .rxd_data(rxd_data),
    .rxd_en(rxd_en)
);
initial clk=0;
always
begin
    #5 clk=1'b1;
    #5 clk=1'b0;
end
initial
begin
    rst=0;
    rxd=1;
    #200 rst=1;
    rxd=1'b1;

    #160 rxd=1'b0; //起始位，从高到低电平

    #160 rxd=1'b1; //低位
    #160 rxd=1'b0;
    #160 rxd=1'b0;
    #160 rxd=1'b1;
    #160 rxd=1'b0;
    #160 rxd=1'b1;
    #160 rxd=1'b1;
    #160 rxd=1'b0; //高位

    #160 rxd=1'b1; //奇偶校验位，学号 11，奇校验

    #160 rxd=1'b1; //停止位
```

```

        #8000 $finish;
    end

endmodule

```

### 3) 发送模块

#### a) uarttx.v

```

//凌智城 201806061211 通信工程 1803
`timescale 1ns / 1ps

module uarttx(clk, rst,txd_data, txd_en, idle, txd);
    input clk;                //UART 时钟
    input [7:0] txd_data;      //需要发送的数据
    input txd_en;              //发送命令，上升沿有效
    input rst;                 //系统复位

    output idle;               //线路状态指示，高 1 为线路忙，低 0 为线路空闲
    output txd;                //发送数据信号

    reg idle, txd;
    reg send;
    reg txd_en_buf, txd_en_rise;
    reg presult;               //奇偶校验位

    reg[7:0] cnt;              //计数器
    parameter paritymode = 1'b1;//奇偶校验模式'高电平为奇校验，对每一位数据位进行异或，8 位
    数据若有奇数个 1，则 presult 为 1

    //检测发送命令是否有效，判断 txd_en 的上升沿
    always @(posedge clk)
    begin
        txd_en_buf <= txd_en;
        txd_en_rise <= (~txd_en_buf) & txd_en;
    end

    //当发送命令有效且线路为空闲时，启动新的数据发送进程
    always @(posedge clk)
    begin
        if (txd_en_rise && (~idle))
        begin
            send <= 1'b1;        //send=1 允许发送新的数据
        end
        else if(cnt == 8'd168)    //计数器的值为 168 时一帧资料发送结束
        begin

```

```

        send <= 1'b0;          //新的数据发送完毕
    end
end

//使用 168 个时钟发送一个数据（起始位、8 位数据、奇偶校验位、停止位），每位占用 16 个
//时钟
//11*16-8=168
always @(posedge clk or negedge rst)    //异步复位
begin
    if (!rst)                          //如果有复位信号输入
        begin                          //数据清零、计数器清零、预置结果清零、线路转为空闲
            txd <= 1'b0;
            cnt <= 8'd0;
            presult <= 1'b0;
            idle <= 1'b0;
        end
    else if(send == 1'b1)              //如果允许发送
        begin
            case(cnt)                  //txd 变低电平产生起始位，0~15 个时钟为发送起始位
                8'd0:
                    begin
                        txd <= 1'b0;          //串行发送
                        idle <= 1'b1;         //占用忙状态
                        cnt <= cnt + 8'd1;     //计数器+1
                    end
                8'd16:
                    begin
                        txd <= txd_data[0];    //发送数据位的低位 bit0,占用
                        //第 16~31 个时钟
                        presult <= txd_data[0]^paritymode; //从 0 开始对每一个数据位作异或操
                        //作
                        idle <= 1'b1;         //占用忙状态
                        cnt <= cnt + 8'd1;     //计数器+1
                    end
                8'd32:
                    begin
                        txd <= txd_data[1];    //发送数据位的第 2 位 bit1,占用第 47~32 个时钟
                        presult <= txd_data[1]^presult;
                        idle <= 1'b1;
                        cnt <= cnt + 8'd1;
                    end
                8'd48:

```

```
begin
    txd <= txd_data[2];    //发送数据位的第 3 位 bit2,占用第 63~48 个时钟
    presult <= txd_data[2]^presult;
    idle <= 1'b1;
    cnt <= cnt + 8'd1;
end
8'd64:
begin
    txd <= txd_data[3];    //发送数据位的第 4 位 bit3,占用第 79~64 个时钟
    presult <= txd_data[3]^presult;
    idle <= 1'b1;
    cnt <= cnt + 8'd1;
end
8'd80:
begin
    txd <= txd_data[4];    //发送数据位的第 5 位 bit4,占用第 95~80 个时钟
    presult <= txd_data[4]^presult;
    idle <= 1'b1;
    cnt <= cnt + 8'd1;
end
8'd96:
begin
    txd <= txd_data[5];    //发送数据位的第 6 位 bit5,占用第 111~96 个时钟
    presult <= txd_data[5]^presult;
    idle <= 1'b1;
    cnt <= cnt + 8'd1;
end
8'd112:
begin
    txd <= txd_data[6];    //发送数据位的第 7 位 bit6,占用第 127~112 个时钟
    presult <= txd_data[6]^presult;
    idle <= 1'b1;
    cnt <= cnt + 8'd1;
end
8'd128:
begin
    txd <= txd_data[7];    //发送数据位的第 8 位 bit7,占用第 143~128 个时钟
    presult <= txd_data[7]^presult;
    idle <= 1'b1;
    cnt <= cnt + 8'd1;
end
8'd144:
begin
    txd <= presult;        //发送奇偶校验位, 占用第 159~144 个时钟
```

```

        presult <= txd_data[0]^paritymode;
        idle <= 1'b1;
        cnt <= cnt + 8'd1;
    end
8'd160:
    begin
        txd <= 1'b1;          //发送停止位，占用第 160~167 个时钟
        idle <= 1'b1;
        cnt <= cnt + 8'd1;
    end
8'd168:
    begin
        txd <= 1'b1;
        idle <= 1'b0;          //一帧资料发送结束
        cnt <= cnt + 8'd1;
    end
    default: begin cnt <= cnt + 8'd1; end //其他计数状态，未到数据位的中间，则计数器
+1
    endcase
end
else
    begin
        txd <= 1'b1;
        cnt <= 8'd0;
        idle <= 1'b0;
    end
end
endmodule

```

## b) uarttx.vt

//凌智城 201806061211 通信工程 1803

```

`timescale 1 ps/ 1 ps
module uarttx_vlg_tst();
// constants
// test vector input registers
reg clk;
reg rst;
reg [7:0] txd_data;
reg txd_en;
// wires
wire idle;
wire txd;

// assign statements (if any)
uarttx i1 (

```


```
// port map - connection between master ports and signals/registers

.clk(clk),
.idle(idle),
.rst(rst),
.txd(txd),
.txd_data(txd_data),
.txd_en(txd_en)
);
initial clk=0;
always
begin
    #5 clk=1'b1;
    #5 clk=1'b0;
end
initial
begin
    rst=0;
    txd_en=0;
    txd_data=8'b10100101;
    #200 rst=1;
    #200 txd_en =1;
    #8000 $finish;
end

endmodule
```

#### 4) 顶层合并

##### a) top\_level.bdf

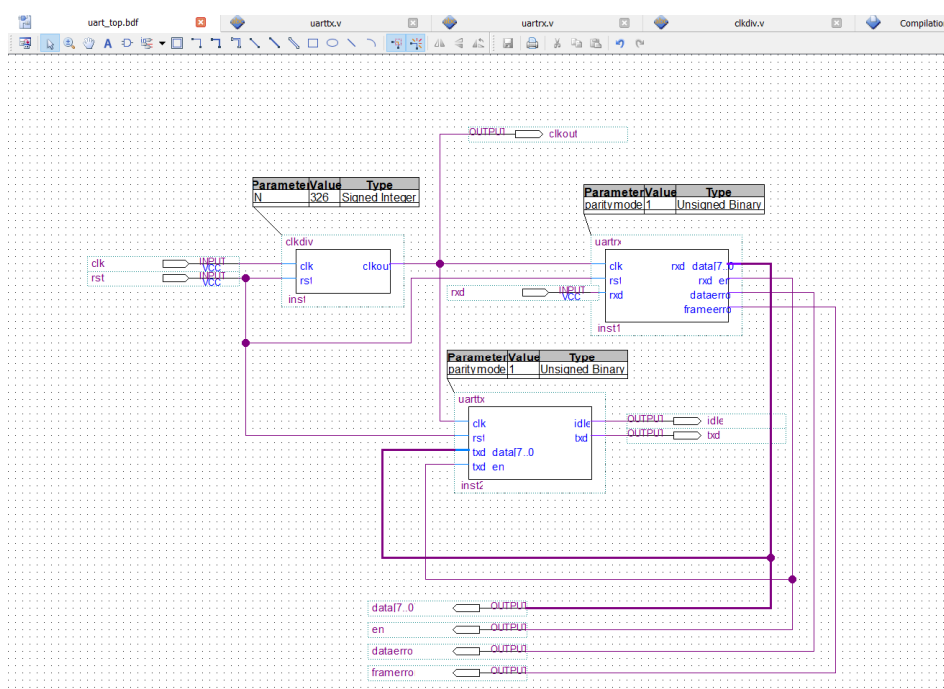

## b) top\_level.v

//凌智城 201806061211 通信工程 1803

```
module uart_top(
    clk,
    rst,
    rxd,
    clkout,
    en,
    dataerror,
    framerror,
    idle,
    txd,
    data
);

input wire clk;
input wire rst;
input wire rxd;
output wire clkout;
output wire en;
output wire dataerror;
output wire framerror;
output wire idle;
output wire txd;
output wire [7:0] data;

wire SYNTHESIZED_WIRE_4;
wire SYNTHESIZED_WIRE_2;
wire [7:0] SYNTHESIZED_WIRE_3;

assign clkout = SYNTHESIZED_WIRE_4;
assign en = SYNTHESIZED_WIRE_2;
assign data = SYNTHESIZED_WIRE_3;

clkdivb2v_inst(
    .clk(clk),
    .rst(rst),
    .clkout(SYNTHESIZED_WIRE_4));
defparam b2v_inst.N = 326;
```

```
uartrx    b2v_inst1(
    .clk(SYNTHESIZED_WIRE_4),
    .rst(rst),
    .rx(rxd),
    .rx_en(SYNTHESIZED_WIRE_2),
    .dataerror(dataerror),
    .frameerror(framerror),
    .rx_data(SYNTHESIZED_WIRE_3));
defparam b2v_inst1.paritymode = 1'b1;

uarttx    b2v_inst2(
    .clk(SYNTHESIZED_WIRE_4),
    .rst(rst),
    .tx_en(SYNTHESIZED_WIRE_2),
    .tx_data(SYNTHESIZED_WIRE_3),
    .idle(idle),
    .txd(txd));
defparam b2v_inst2.paritymode = 1'b1;

endmodule
```

### c) top\_level.vt

```
//凌智城 201806061211 通信工程 1803
`timescale 1 ps/ 1 ps
module uart_top_vlg_tst();
// constants
// test vector input registers
reg clk;
reg rst;
reg rxd;
// wires
wire clkout;
wire [7:0] data;
wire dataerror;
wire en;
wire framerror;
wire idle;
wire txd;

// assign statements (if any)
uart_top i1 (
// port map - connection between master ports and signals/registers
```



```
.clk(clk),
.clkout(clkout),
.data(data),
.dataerror(dataerror),
.en(en),
.framerror(framerror),
.idle(idle),
.rst(rst),
.rxd(rxd),
.txd(txd)
);
initial clk=0;
always
begin
    #5 clk=1'b1;
    #5 clk=1'b0;
end
initial
begin
    rst=0;
    rxd=1;
    #200 rst=1;
    rxd=1'b1;

    #52160 rxd=1'b0; //起始位，从高到低电平

    #52160 rxd=1'b1; //低位
    #52160 rxd=1'b0;
    #52160 rxd=1'b0;
    #52160 rxd=1'b1;
    #52160 rxd=1'b0;
    #52160 rxd=1'b1;
    #52160 rxd=1'b1;
    #52160 rxd=1'b0; //高位


    #52160 rxd=1'b1; //奇偶校验位，学号 11，奇校验

    #52160 rxd=1'b1; //停止位

    #2608000 $finish;
end


endmodule
```

### 3.4 实验结果与分析

 


原始 clk 周期为 10ps，设置分频系数为 326，则 clkout 周期为 3260ps，图中截取了半个周期即 1630ps。

图 3-1 9600 波特率 326 分频器的仿真截图

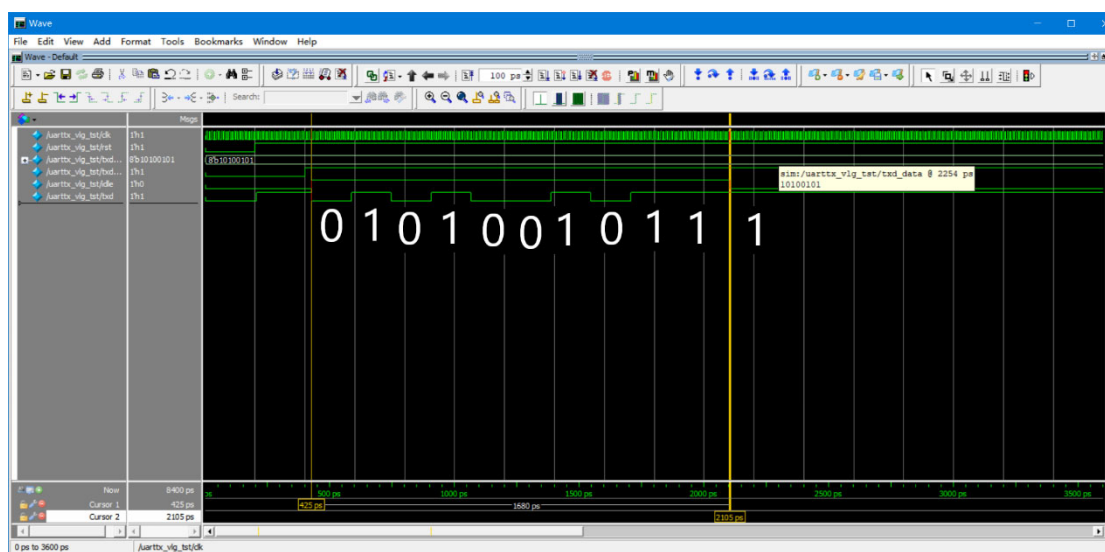


测试的发送并行数据 txd 为 8'b10100101，加上起始位、奇校验位、停止位，数据从低位到高位途中 从左到右串行为 0 10100101 1 1，425ps 位置为起始位初始，2105ps 位置为中止位初始。

图 3-2 发送模块（测试数据 10100101）的仿真截图

 


测试的接收数据 rxd 为 01101001，黄色区间依次接收的顺序为起始位低电平，1，0，0，1，0，1，1，0，奇校验位 1，终止位 1。接收完八位数据后 rxd\_en 转为 1 表示数据接收完毕，dataerror 为 0 说明奇校验正确，framerror 为 0 说明接收到了终止位，一帧接收完毕。数据转存入 rxd 寄存器 8'b01101001，这里接收数据是从第一位开始发送，所以 8'b 高->低，这个顺序会反过来要注意。

图 3-3 接收模块（测试数据 01101001）的仿真截图

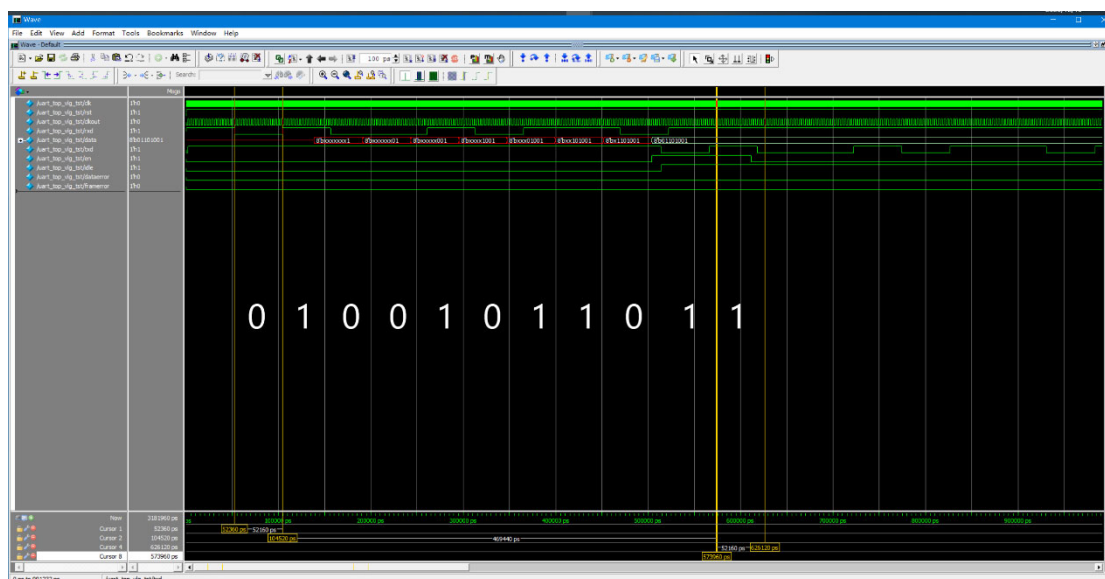

按照顶层模块设计，先由 uartrx 模块接收到串行数据 rxd，存入 data 寄存器，然后再由 uartrx 模块发送出串行数据 txdata。顶层仿真图一中显示的是接收数据转存的部分，测试的串行数据 rxd 依次为 10010110，可以看到 rxd 按时序依次为起始位 0，10010110，奇校验位 1，终止位 1；由于采用了 9600 波特率的 326 分频器，clk 的周期为 10ps，此时 clkout 的周期为 3260ps，每一位数据/起始/校验/终止都是  $3260\text{ps} \times 16 = 52160\text{ps}$ ，如图可见。dataerror 为 0 说明奇校验正确，framerror 为 0 说明接收到了终止位，一帧接收完毕。en 在接收校验位和终止位时为 1，说明已经正确接收到八位有效数据。

图 3-4 顶层模块的仿真截图一

 

顶层仿真图二中显示的是从寄存器 **data** 中取出并行的八位数据以串行的方式发送出去 **txd**，并且携带起始位、奇校验位、终止位共十一位，每位占用时间  $326 \times 10\text{ps} \times 16 = 52160\text{ps}$ ，中间八位数据占用  $52160\text{ps} \times 8 = 417280\text{ps}$ ，如图可见。测试数据为  $8'b01101001$ ，故 **txd** 按照时序依次为起始位 0，1，0，0，1，0，1，1，0，奇校验 1，终止位 1。发送期间 **idle** 为高电平，表明发送通道忙。

图 3-5 顶层模块的仿真截图二

## 实验总结

- 1、 通过仿真和硬件实验的比较，你对哪些概念从不理解到理解了？
- 2、 相比其它方法（比如数字逻辑设计、单片机等），你认为 FPGA 对数字电路设计有哪些优势？
- 3、 你对设计一个比较复杂的工程项目有何一般性的方法？

## 实验改进建议

建议一：

建议二：